运动控制
直流部分
闭环控制的异步电动机变压调速系统
机械特性
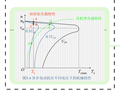
图0-4 异步电动机在不同电压下的机械特性
静特性
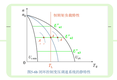
图0-6b 闭环控制变压调速系统的静特性
• 变压调速系统的特点
异步电机闭环变压调速系统不同于直流电机闭环变压调速系统的地方是：静特性左右两边都有极限，不能无限延长，它们是额定电压 U_{1n} 下的机械特性和最小输出电压时 U_{1min} 下的机械特性。
当负载变化时，如果电压调节到极限值，闭环系统便失去控制能力，系统的工作点只能沿着极限开环特性变化。
稳态模型
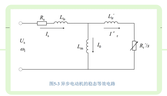
图0-3 异步电动机的稳态等电路
动态模型
$W_{PAK}(s)=K_P\dfrac{\tau_P s+1}{\tau_P s}$　$W_{VCF}(s)=\dfrac{K_V}{T_V s+1}$　$W_{BS}(s)=\dfrac{\alpha}{s+\gamma}$
在工作点附近　$W_{obj}(s)=\dfrac{K_{obj}}{Ts+1}$
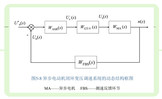
图0-8 异步电动机闭环变压调速系统的动态结构框图
MA——异步电机　PBS——测速反馈环节
交流部分

基频以下—恒压频比
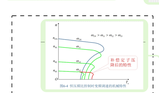
图0-2 异步电机变压变频调速的控制特性
• 定子每相电动势
$$E_g=4.44f_1N_1k_{N1}\Phi_m \quad (6\text{-}1)$$
式中，E_g——气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值，单位为V；
f_1——定子频率，单位为Hz；
N_1——定子每相绕组串联匝数；
k_{N1}——基波绕组系数；
Φ_m——每极气隙磁通量，单位为Wb。
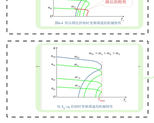
图0-4 恒压频比控制下机械特性的近似特性
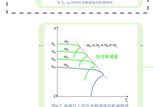
图0-5 E_g/ω_1 控制时的机械特性
基频以上—恒压变频
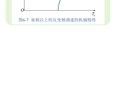
图0-7 基频以上恒压变频调速的机械特性
基频以上—恒压变频
变压变频调速系统
转差频率控制的变压变频调速系统
直流调速系统
交流调速系统
转速、电流双闭环直流调速系统
数字化运动控制系统
V-M系统
机械特性
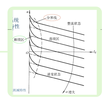
动态结构
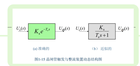
图0-9 晶闸管整流与整流装置动态结构图

表0-2 各种整流电路的失控时间（f=50Hz）
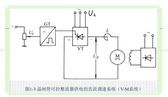
图0-9 晶闸管可控整流器供电的直流调速系统（V-M系统）
$U_d=2.39U_2\cos\beta$
转速开环控制的直流调速系统
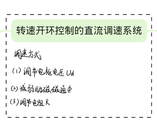
机械特性：$n=\dfrac{U_d}{C_e}-\dfrac{R}{C_eC_m}I=n_0-\dfrac{R}{C_eC_m}I_d$
$\omega_{0d}=\dfrac{K_pU_d}{C_e}$　$C_e=\dfrac{(U_d-I_dR_d)_N}{n_N}=k_e\phi$
调速指标
调速范围：$D=\dfrac{n_{max}}{n_{min}}$
静差率：$s=\dfrac{n_0n_N}{n_0}$　$n_{0d}=n_N+n_0$
$s=\dfrac{n_{0d}n_N}{n_{0d}n_N+n_0n_N}=\dfrac{D_Nn_{0d}}{n_{0d}+D_Nn_{0d}}$
$n_{0d}=\dfrac{(s+1)n_N}{D_Ns}$
$D=\dfrac{n_{0d}}{n_N(s+1)}$
转速闭环控制的直流调速系统
稳态结构
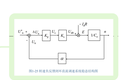
图0-10 转速负反馈闭环直流调速系统稳态结构图
$n=\dfrac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}-\dfrac{RI_d}{C_e(1+K)}=n_{0cl}-\Delta n_{cl}$
$K=\dfrac{K_pK_s}{C_e}$　$n_{0cl}=\dfrac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}$
$\Delta n_{cl}=\dfrac{\Delta n_{op}}{1+K}$
动态结构
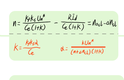
图0-11a 比例控制闭环调速系统的动态结构图
稳定条件：$K<\dfrac{T_m(T_1T_2)+T_1^2}{T_1T_2}=k_{cr}$（由稳定临界条件）
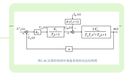
图0-11b 带比例积分调节器的闭环调速系统的动态结构图
动态结构

稳定条件：$K<\dfrac{T_m(T_1T_2)+T_1^2}{T_1T_2}=k_{cr}$（由稳定临界条件）
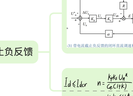
图0-12 带电流截止负反馈的闭环直流调速系统
电流截止负反馈
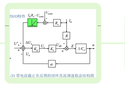

$I_{dcr}\le I_{dbl}$　$n=\dfrac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}-\dfrac{RI_d}{C_e(1+K)}$
$I_d\le I_{dcr}$　$n=\dfrac{K_pK_s(U_n^*+U_{dcr})}{C_e(1+K)}=\dfrac{(K+1)K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}-\dfrac{RI_d}{C_e(1+K)}$
$I_{dcr}=\dfrac{U_{dcr}}{K_s}$　$I_{dcr}\ge(1+1)I_{dN}$
$I_{dbl}=\dfrac{(K^2+1)U_{dcr}}{K_s}$　$I_{dbl}\le(1.7\sim2)I_{dN}$
转速超调：$\sigma_n=\dfrac{\Delta n_{max}}{n_N}\times100\%$
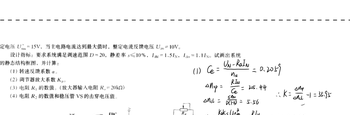
1-10　有一V-M调速系统，电动机参数为：$P_N=2.2kW$，$U_N=220V$，$I_N=12.5A$，$n_N=1500r/min$，电枢电阻 $R_a=1.2\Omega$，整流装置内阻 $R_{rec}=1.5\Omega$，触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$。要求系统满足调速范围 $D=20$，静差率 $s\le10\%$。
(1) 计算开环系统的静态速降 Δn_{op} 和调速要求所允许的闭环静态速降 Δn_{cl}。
(2) 采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的原理图和静态结构框图。
(3) 调整系统参数，使当 $U_n^*=15V$ 时，$I_d=I_N$，$n=n_N$，则转速负反馈系数 α 应该是多少？
(4) 计算放大器所需的放大倍数。
(1) $C_e=\dfrac{(U_N-I_aR_a)_N}{n_N}=\dfrac{220-12.5\times1.2}{1500}\approx0.1647$　$\Delta n_{op}=\dfrac{K_pI_dR}{C_e}\approx246.5r$　$\Delta n_{cl}=\dfrac{s\Delta n_{op}}{n_N(1-s)}\approx2.83$
(2)
(3) $n=\dfrac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}=\dfrac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+\frac{K_pK_s\alpha}{C_e})}=\dfrac{K_pK_sU_n^*}{C_e+K_pK_s\alpha}$　$K=\dfrac{\alpha K_pK_s}{C_e}=\dfrac{I_dR}{U_n^*}-1\approx28.6$　$\therefore\alpha\approx0.191$
(4) $K_p=\dfrac{KC_e}{K_sa}\approx11.69$
转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统
控制转差频率就代表控制转矩，这就是转差频率控制的基本概念。
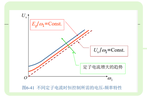
图0-41 不同定子电流时转矩频率控制电压-频率特性
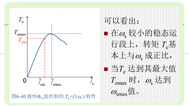
可以看出：
在 ω_1 较小的稳态运行段上，转矩 T_e 基本上与 ω_1 成正比，
当 T_e 达到其最大值 T_{emax} 时，ω_1 达到 ω_{1max}。
图0-40 按恒 Φ_m 控制的 $T_e=f(\omega_1)$ 特性
总结起来，转差频率控制的规律是：
（1）在 $\omega_1\le\omega_{1m}$ 的范围内，转矩 T_e 基本上与 ω_1 成正比，条件是气隙磁通不变。
（2）在不同的定子电流值时，按上图的函数关系 $U_1=f(\omega_1,I_1)$ 控制定子电压和频率，就能保持气隙磁通 Φ_m 恒定。
转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统
电力电子变压变频器
交-直-交变压变频器
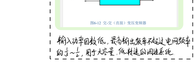
图0-10 交-直-交PWM变压变频器
转换简单，效率高，稳定，缺点是输出
交-交变压变频器

图0-12 交-交（直接）变压变频器
输入许多的较低，要与输出频率相近时，电网频率的 $\frac{1}{3}$ 到大约是，供相速的调速系统。

图0-15 电压源型和电流源型逆变器示意图
电压源型逆变器（VSI）
电流源型逆变器（CSI）

把逆变器和交流电动机视为一体，按照跟踪圆形旋转磁场来控制逆变器的工作
SVPWM(磁链跟踪控制技术)
变频变压调速系统中的脉宽调制（PWM）技术
• 开关状态顺序原则
在实际系统中，应该尽量减少开关状态变化时引起的开关损耗。因此不同开关状态的顺序必须遵守下述原则：每次切换开关状态时，只切换一个功率开关器件，以减少开关损耗。

系统校正
典型Ⅰ型系统

$K=\dfrac{h+1}{2h^2T^2}$　$h=\dfrac{\tau}{T}=\dfrac{\tau}{2\pi f_c}$（最常用）
典型Ⅱ型系统

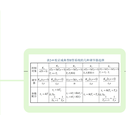

传函近似
高频段小惯性

高阶系统降阶

低频段大惯性

2-11　有一个系统，其控制对象的传递函数为 $W_{obj}(s)=\dfrac{K_1}{\tau s+1}=\dfrac{10}{0.01s+1}$，要求设计一个无静差系统，在阶跃输入下系统超调量 $\sigma\le5\%$（按线性系统考虑）。试对该系统进行动态校正，决定调节器结构，并选择其参数。
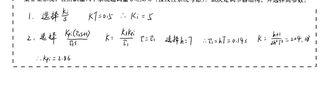
2-12　有一个由三相零式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环调速系统中。已知电动机的额定数据为：$P_N=60kW$，$U_N=220V$，$I_N=308A$，$n_N=1000r/min$，电动势系数 $C_e=0.196V\cdot min/r$，主回路总电阻 $R=0.18\Omega$，触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$。电磁时间常数 $T_l=0.012s$，机电时间常数 $T_m=0.12s$，电流反馈滤波时间常数 $T_{oi}=0.0025s$，转速反馈滤波时间常数 $T_{on}=0.015s$。额定转速时的给定电压 $(U_n^*)_N=10V$，调节器 ASR、ACR 饱和输出电压 $U_{im}^*=8V$，$U_{cm}=6.5V$。
系统技静、动态指标为：稳态无静差，调速范围 $D=10$，电流超调量 $\sigma_i\le5\%$，空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n\le10\%$。试求：
（1）确定电流反馈系数 β（假设起动电流限制在 330A 以内）和转速反馈系数 α；
（2）试设计电流调节器 ACR，计算其参数 R_i、C_i、C_{oi}，画出其电路图，调节器输入回路电阻 $R_0=40k\Omega$；
（3）设计转速调节器 ASR，计算其参数 R_n、C_n、C_{on}（$R_0=40k\Omega$）。
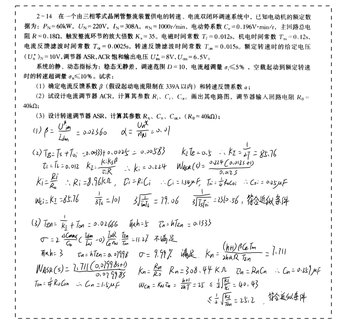
工程设计双闭环系统调节器

■ T_{oi} — 电流反馈滤波时间常数
■ T_{on} — 转速反馈滤波时间常数
调速系统开环传递函数：$W_K(s)=\dfrac{K_N(\tau_2s+1)}{s^2(T_{\Sigma n}s+1)}$　$K_N=\dfrac{K_pK_sK_\alpha}{\tau_nK_eT_{\Sigma n}}=\dfrac{hC_eT_m}{2\alpha RT_{\Sigma n}}$
电流调节器

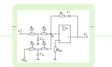
$K_i=\dfrac{R}{T_{\Sigma i}}$　$\tau_i=R_iC_i$　$T_{\Sigma i}=\frac{1}{2}K_sT_{oi}$
$W_{ACR}(s)=\dfrac{K_i(\tau_is+1)}{\tau_is}$　$\begin{cases}\tau_i=T_l\\ K_I=\dfrac{K_sK_\beta}{\tau RK}\end{cases}$　$T_{\Sigma i}=T_{\Sigma}+T_{oi}$
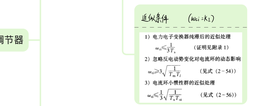

转速调节器
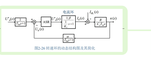
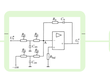
$K_n=\dfrac{K_n}{\beta\alpha}$　$\tau_n=K_nC_n$　$T_{\Sigma n}=\frac{1}{2}K_sT_{on}$
$W_{ASR}(s)=\dfrac{K_n(\tau_ns+1)}{\tau_ns}$　$\begin{cases}\tau_n=hT_{\Sigma n}\\ K_n=\dfrac{(h+1)\beta C_eT_m}{2h\alpha RT_{\Sigma n}}\end{cases}$　$T_{\Sigma n}=\frac{1}{2}K_sT_{on}$
退饱和条件　$W_{ASR}=K_nK_\alpha$

退饱和转速超调量
$\sigma_n=\left(\dfrac{\Delta C_{max}}{C_b}\right)\dfrac{\Delta n_N}{n}=2\left(\dfrac{\Delta C_{max}}{C_b}\right)(\lambda-z)\dfrac{\Delta n_N}{n}\dfrac{T_{\Sigma n}}{T_m}$
理想空载起动 $z=0$
$\sigma_{nb}=\dfrac{I_{dbl}R}{C_eT_m}$